

## 中國文化大學 102 學年度暑假轉學招生考試

系組：電機工程學系三年級

日期節次：7 月 25 日第 2 節 10:50-12:10

科目：電路學

1. 20%

Find the equivalent resistance at terminals a-b of circuit in Fig. 1.

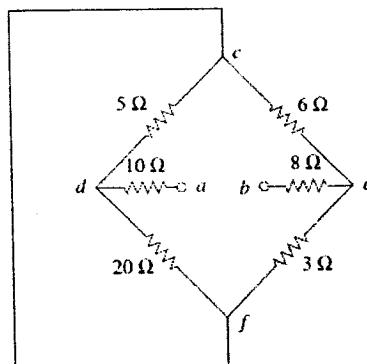


Fig. 1

2. 20%

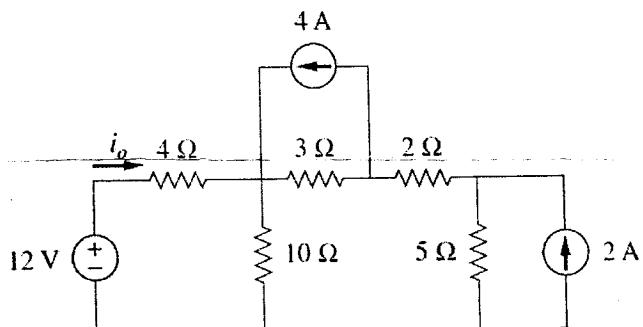
Find  $i_o$  in the circuit of Fig. 2

Fig. 2

3. 20%

Find the Thevenin equivalent as seen by R in Fig. 3

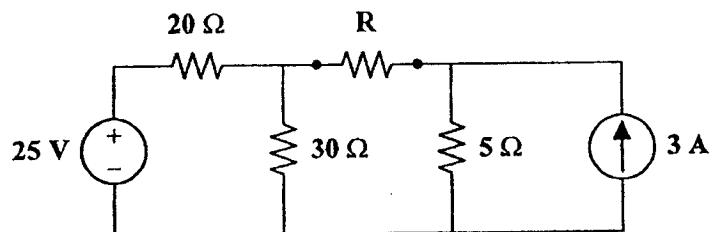


Fig. 3

中國文化大學 102 學年度暑假轉學招生考試

系組：電機工程學系三年級

日期節次：7 月 25 日第 2 節 10:50-12:10

科目：電路學

4. 20%

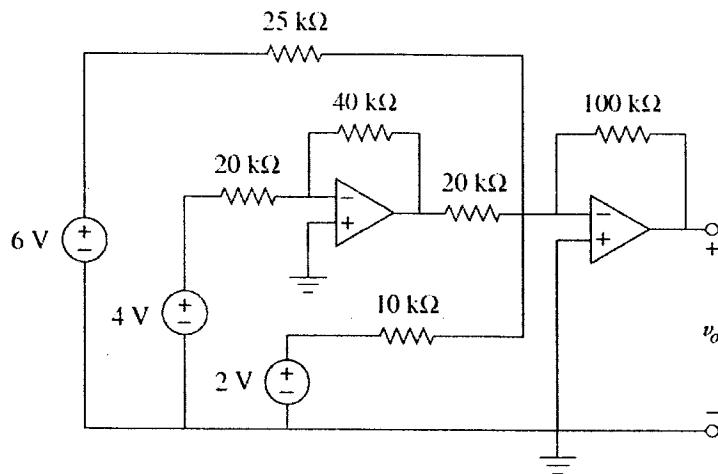
For the circuit in Fig. 4, find  $v_o$ .

Fig. 4

5. 20%

The switch in Fig. 5 has been in position *a* for a long time. At  $t = 0$ , it moves to position *b*. Calculate  $i(t)$  for all  $t > 0$ .

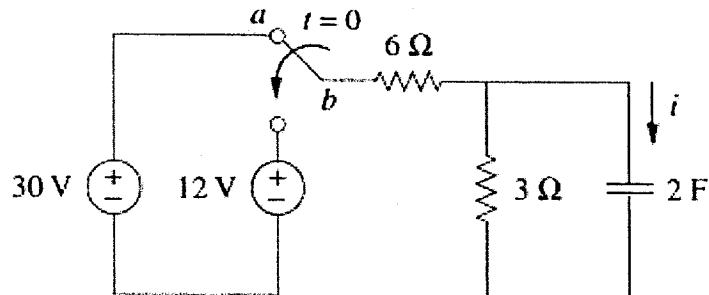


Fig. 5